
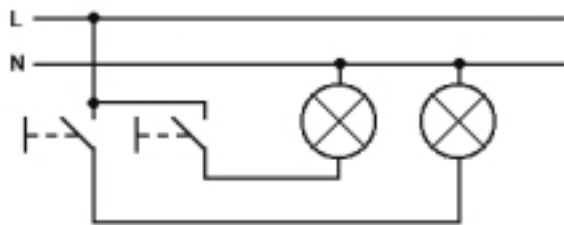


Grundschaltungen der Elektrik und Elektronik


Serienschaltung

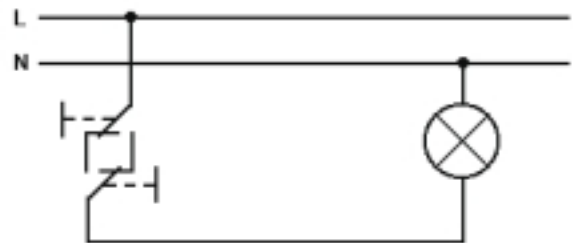


Wechselschaltung




Stromstoßschaltung

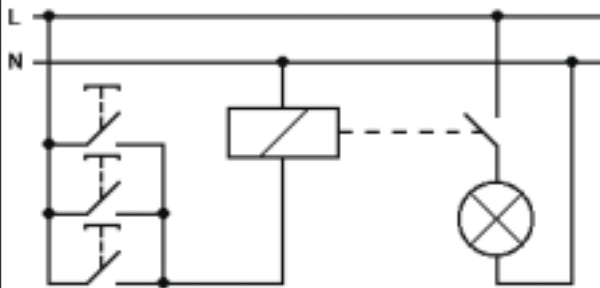


Wechselschaltung mit Relais

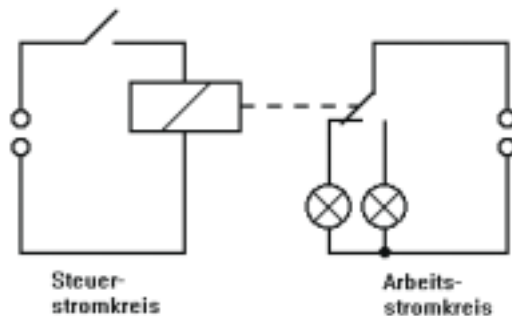


Relais-Selbthalteschaltung

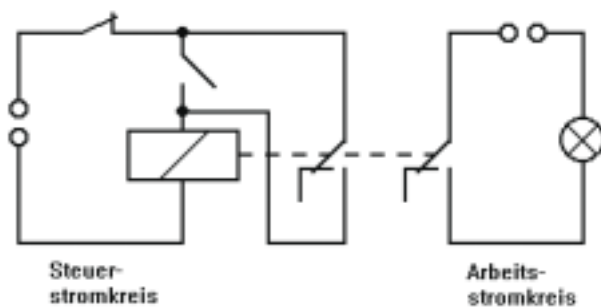

Transistorgrundschaltung

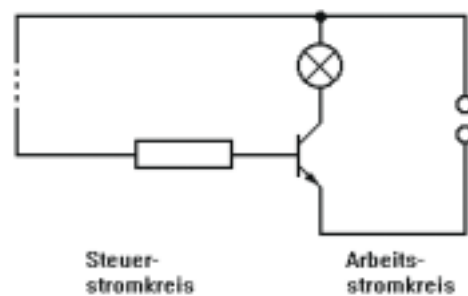

Sensorschaltung

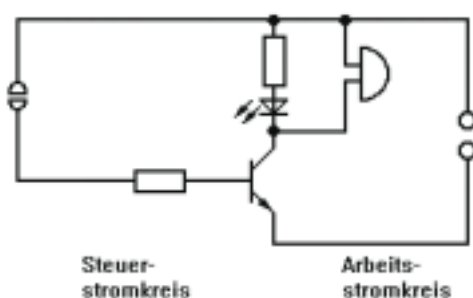

Gleichrichterschaltung (Grätzbrücke)

