
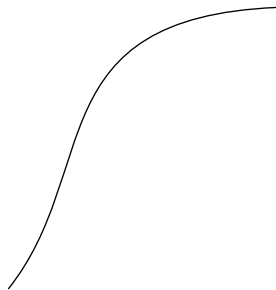


Zeichenregeln für den Schaltplan

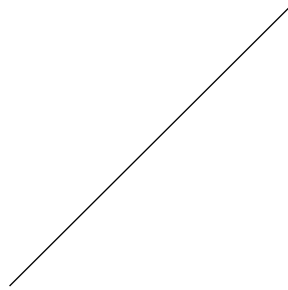
1. Leitungsverbindungen parallel zu den Blatträndern



FALSCH




FALSCH

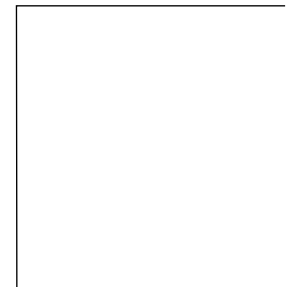


RICHTIG

2. Bauteile übersichtlich anordnen

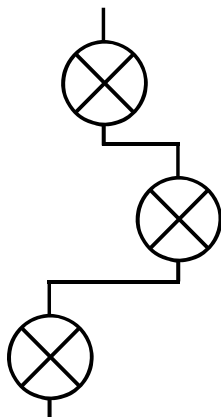

FALSCH

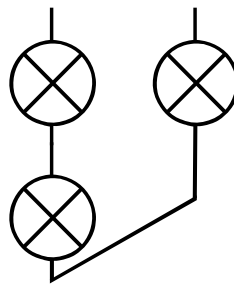


FALSCH



RICHTIG

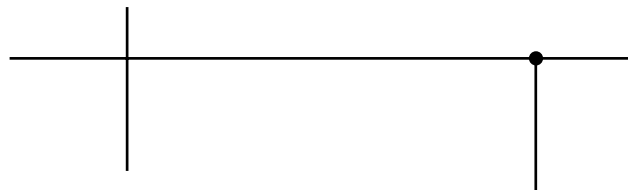
3. Kreuzende Leitungen nur, wenn notwendig!




4. Bauteile nicht in die Ecken der Leitungsführung




RICHTIG

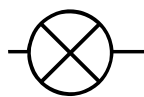

RICHTIG

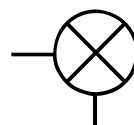

FALSCH

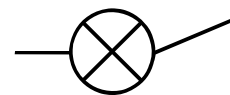

FALSCH