
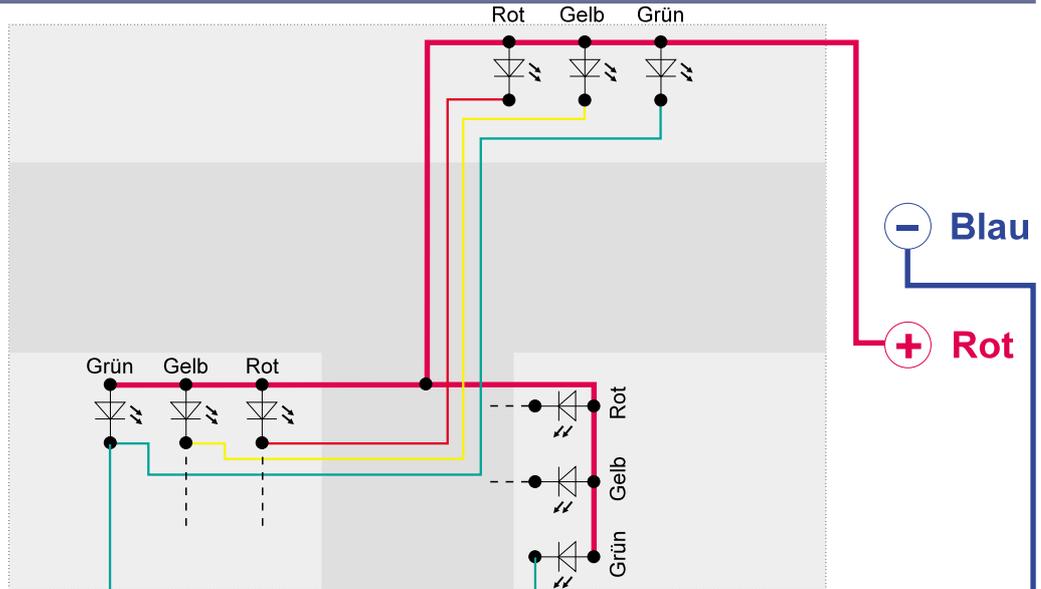


Ampelsteuerung - Gesamtschaltplan


Das Ampelmodell mit LED's

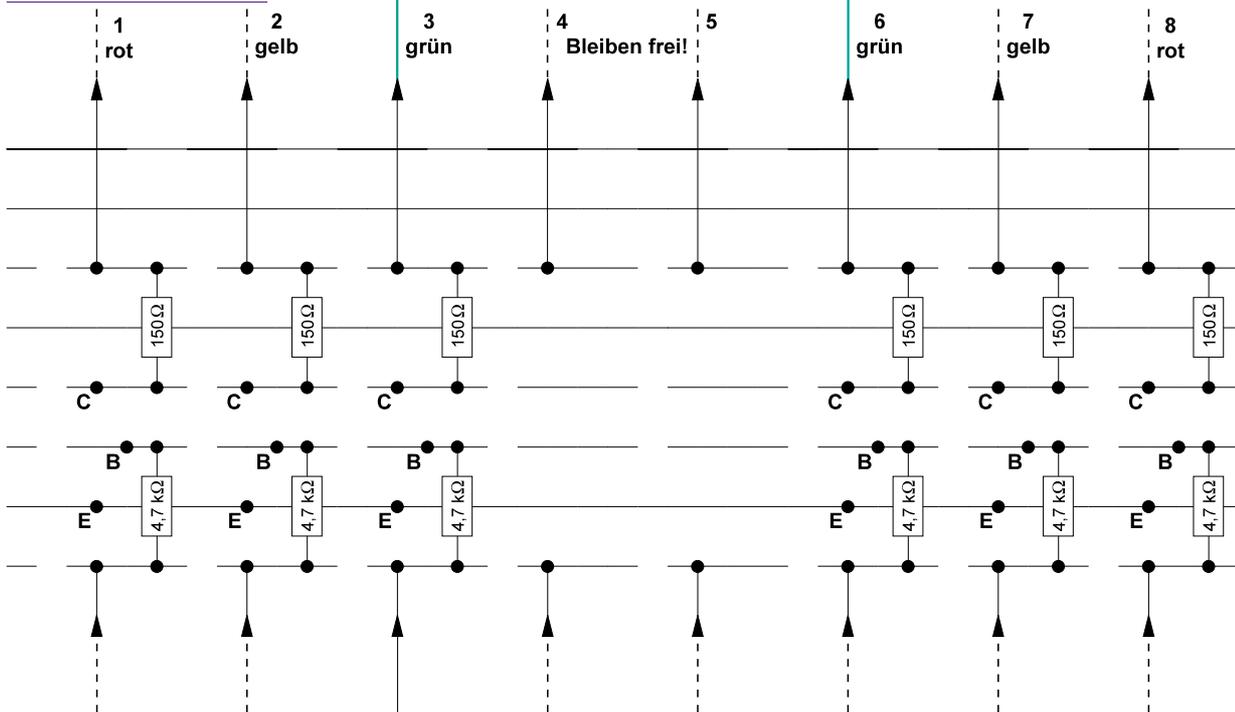

Interface mit Transistorschaltstufen



Verbinden aller Kanäle mit dem Interface

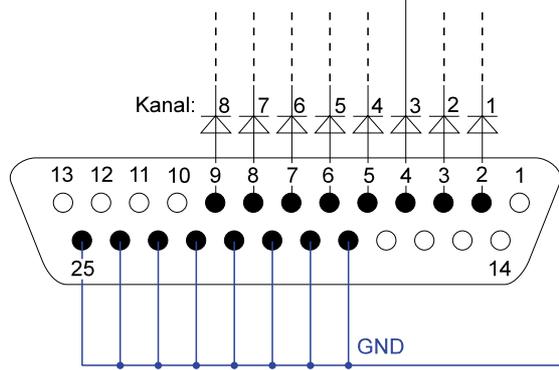

Rückansicht der Druckerschnittstelle

IBM-PC und compatible Computer