Prüfen von Leitungen auf Durchgang 1

Elektrische Leitungen sind nicht immer von Anfang bis Ende sichtbar.
Eine Fehlererkennung durch einfaches Hinschauen ist oft nicht möglich.
Hier eignet sich die Durchgangsprüfung.

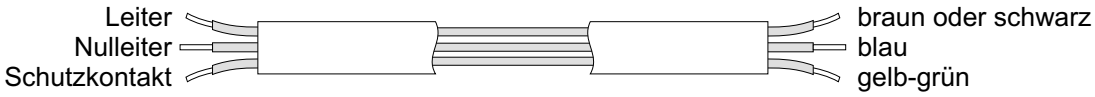
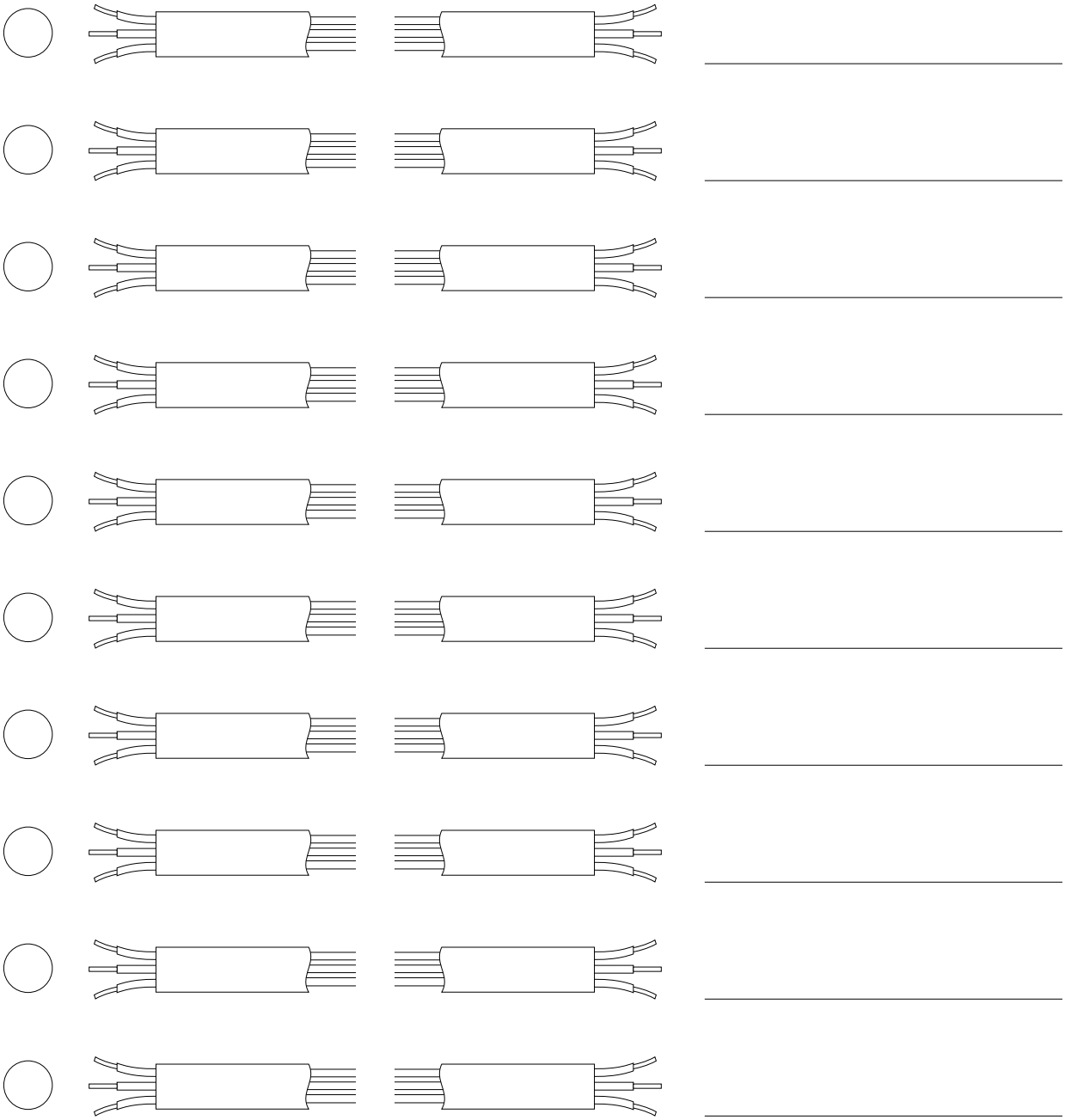
Finde von mindestens zehn präparierten Leitungen die Durchgänge heraus und nenne einen Fehler, der eventuell daraus resultiert!