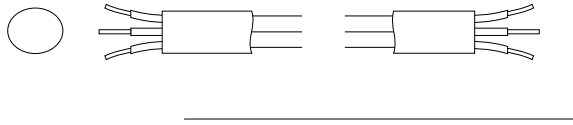
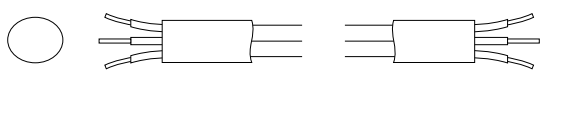
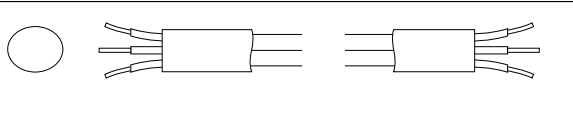
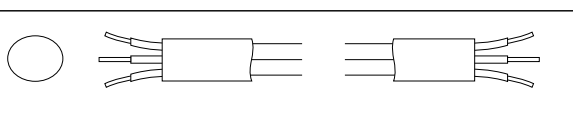
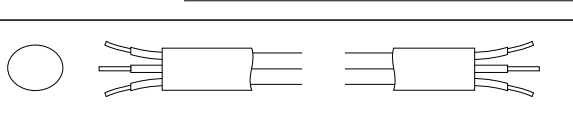
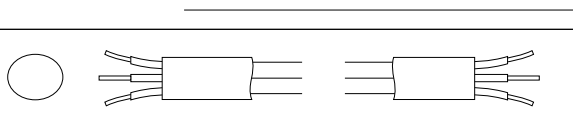
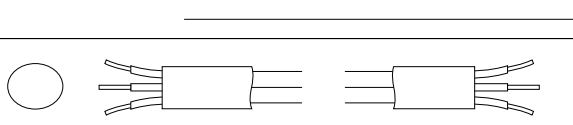
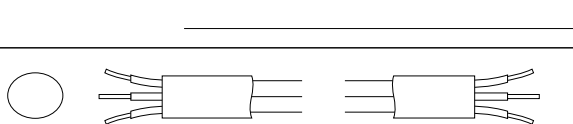



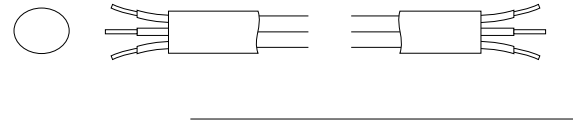
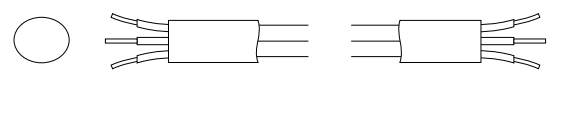
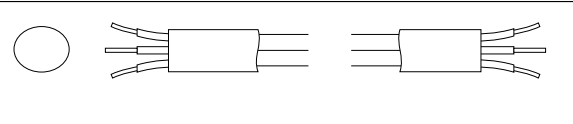
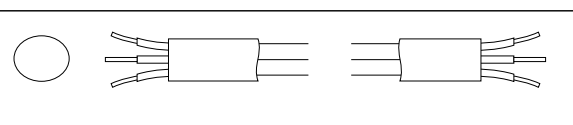
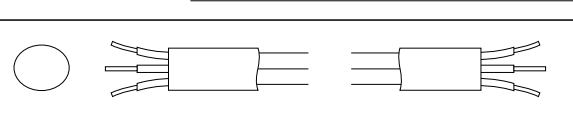
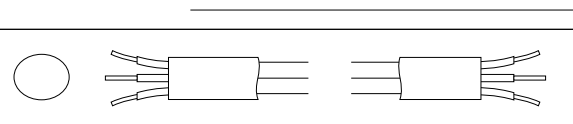
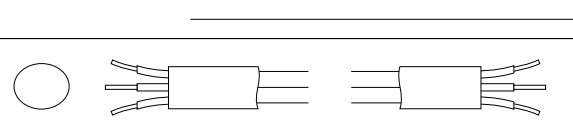
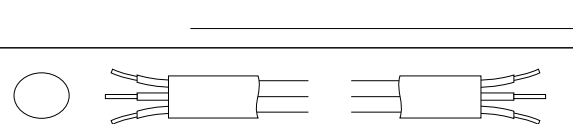

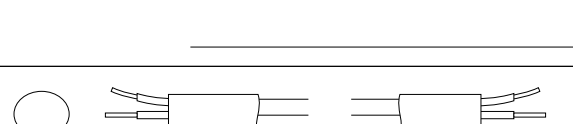



# Prüfen von Leitungen auf Durchgang 2

Finde von den präparierten Leitungen die Durchgänge heraus  
und nenne einen Fehler, der eventuell daraus resultiert!

 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____

 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____