Die Z - Diode

Schaltzeichen:

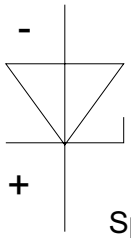

Sperrbereich

Verhalten in Durchlass- und Sperrichtung:

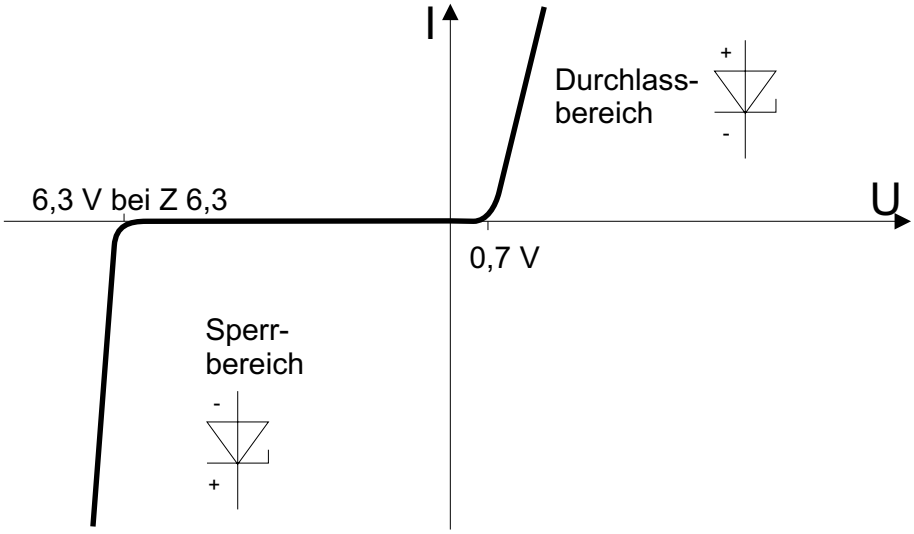

Grundschaltung:

Anwendungen: